

# CIRCUITOS LÓGICOS

## Relatório VI

Discente: Rebeca de Macêdo Ferreira. Matrícula: 2016000524


### Resettable flip-flop síncrono

Esse projeto diz respeito a um flip-flop com reset sensível ao clock do circuito, o código vhd utilizado também foi do livro Harris & Harris

```
1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity floprs is
4      port(clk: in STD_LOGIC;
5            reset: in STD_LOGIC;
6            d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
7            q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8  end;
9
10 architecture synchronus of floprs is
11 begin
12     process(clk) begin
13         if clk' event and clk = '1' then
14             if reset = '1' then
15                 q <= "0000";
16             else q <= d;
17             end if;
18         end if;
19     end process;
20 end;
```

Nota-se que aqui, o reset só é testado se o valor lógico do clock for igual a '1'

O resultado obtido pelo RTL viewer:

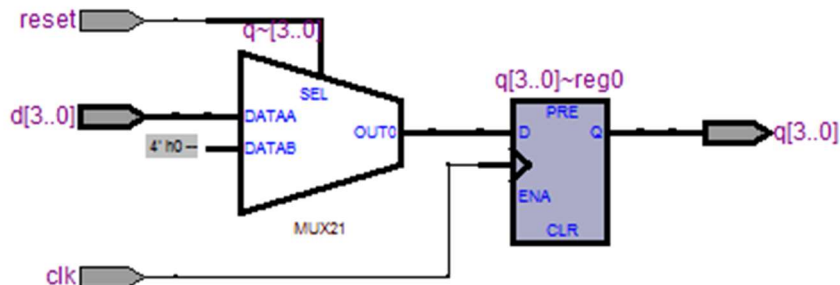

Criamos o código do testbench e fizemos o arquivo test vector

```

6
7 entity testbench_floprs is -- no inputs or outputs
8 end;
9 architecture sim of testbench_floprs is
10     component floprs
11     port(clk: in STD_LOGIC;
12          reset: in STD_LOGIC;
13          d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
14          q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
15     end component;
16
17     signal clktest: STD_LOGIC;
18     signal clk: STD_LOGIC;
19     signal reset: STD_LOGIC;
20     signal d, q: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
21     signal qexpected: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
22     constant MEMSIZE: integer := 15;
23     type tarray is array (MEMSIZE downto 0) of
24         STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
25     signal testvectors: tarray;
26     shared variable vectornum, errors: integer;
27     begin
28         -- instantiate device under test
29         dut: floprs port map (clk, reset, d, q);
30         -- generate clock
31     process begin
32         clktest <= '1'; wait for 15 ns;
33         clktest <= '0'; wait for 5 ns;
34     end process;

```

*testbench floprs*


```

1 0000_00_UUUU
2 0000_11_0000
3 1111_11_0000
4 1111_00_0000
5 1111_10_1111
6 1111_11_1111
7 0000_00_1111
8 0000_11_0000
9 1111_11_0000
10 1111_00_0000
11 1111_11_1111
12 0000_11_0000
13 1111_00_0000
14 1111_10_1111
15 1111_10_1111


```

No test vector acima testamos casos em que o clock tem valor alterado pra '1' porém o reset está sendo alterado de '0' para '1' o que faz com que ele não seja reconhecido ainda e portando a saída não é resetada.

Simulamos o RTL level:

 

Simulamos o Gate level:

 

## Flip-flop com Reset e Enable

Este projeto é semelhante ao flip-flop anterior, porém agora contamos com um habilitador (enable) além do reset.

Código VHD utilizado:


```

1      library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3      entity flopenr is
4      port (clk,
5            reset,
6            en: in STD_LOGIC;
7            d:  in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            q:  out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
9      end;
10
11     architecture asynchronous of flopenr is
12     -- asynchronous reset
13     begin
14         process (clk, reset) begin
15             if reset = '1' then
16                 q <= "0000";
17             elsif clk'event and clk = '1' then
18                 if en = '1' then
19                     q <= d;
20                 end if;
21             end if;
22         end process;
23     end;

```

Pelo código, vemos que a saída será alterada nos sinais de clock ou reset.

 Compilamos e o resultado do RTL viewer foi:




Para as simulações no Modelsim além do testbench, adaptamos um arquivo .tv para vetores de teste (testvector)

1	0000_100_0000
2	0000_101_0000
3	1111_110_0000
4	1111_111_0000
5	0000_000_0000
6	0000_001_0000
7	1111_000_0000
8	1111_001_0000
9	1111_010_0000
10	1111_011_1111
11	0000_010_1111
12	0000_011_0000

Com essa tabela verdade e a figura do circuito acima, podemos perceber que a entrada só será copiada pra saída se o clock estiver com valor em '1', o enable habilitado (com valor em '1') e o reset com valor '0'; caso o reset esteja com valor '1', a saída será alterada pra '0' ou alterada pra o valor que estiver na entrada caso o enable esteja com valor '0' mas o clock ter mudado pra 1.

Simulação do RTL level:

 

Simulação do Gate level:




Para simulações com o Modelsim altera construímos um testbench e um tesvector que contém informações de como o circuito deve se comportar

1	00UU
2	10UU
3	01UU
4	111U
5	001U
6	1001
7	0101
8	1110

Com o testvector acima é possível verificar que nesse circuito que tem dois flip-flops e que a saída do flip-flop n1 será a entrada do próximo flip-flop. Desse modo, quando o clock está em '1' a entrada 'd' é copiada pra saída 'n1' e de 'n1' pra 'q', caso o clock esteja em '0', nada acontece e no começo o valor é indeterminado (U).

Simulação RTL level:

 

Simulação Gate level:



## Latch


Para este projeto copiamos o código VHD do livro Harris & Harris

```

1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity latch1 is
4  port (clk: in STD_LOGIC;
5        d: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
6        q: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
7  end;
8
9  architecture synth of latch1 is
10 begin
11   process (clk, d) begin
12     if clk = '1' then
13       q <= d;
14     end if;
15   end process;
16 end;

```

Visualização do RTL viewer

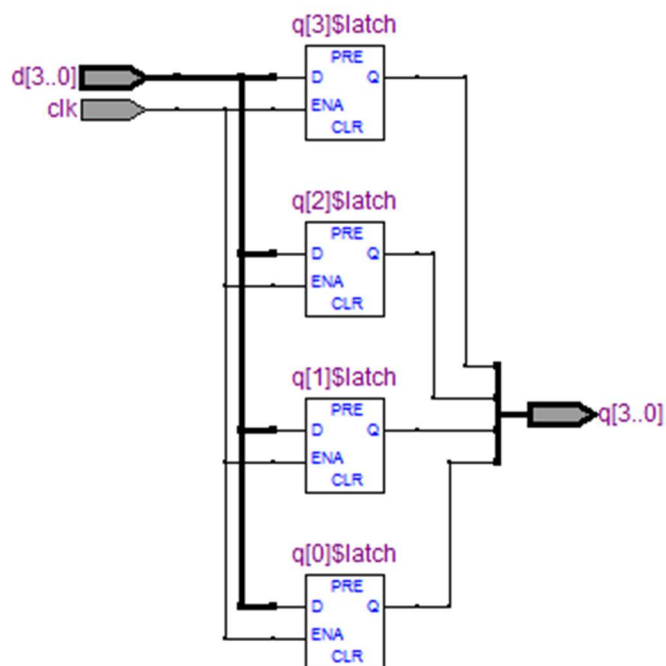




Para simulações com o Modelsim altera construímos um testbench e um tesvector que contém informações de como o circuito deve se comportar


1	00000	UUUU
2	00001	0000
3	11111	1111
4	11110	1111
5	00001	0000
6	11111	1111
7	11110	1111
8	00001	0000
9	11111	1111

Nota-se, no vetor de teste, que a entrada será copiada pra saída se o clock estiver em '1', caso o clock mude pra '0' a saída será igual a saída anterior.

Simulação RTL level:

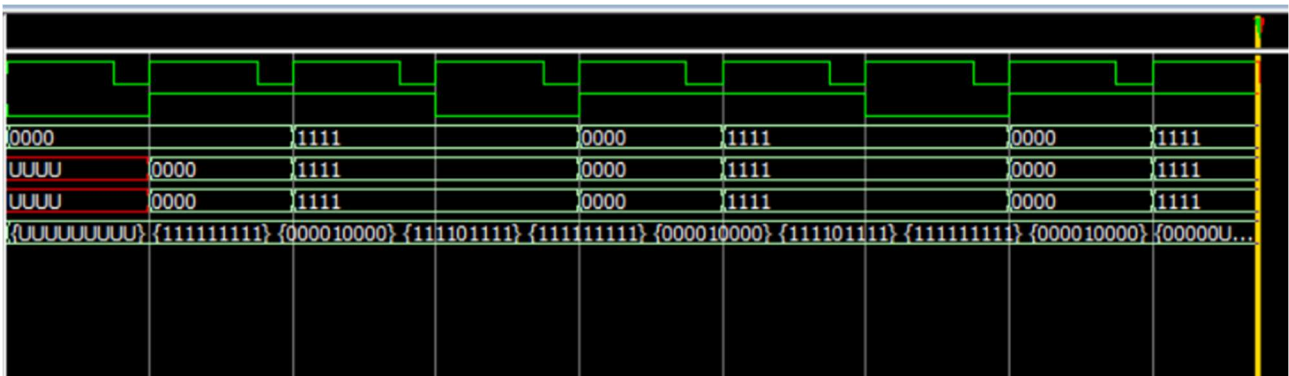

Simulação Gate level:

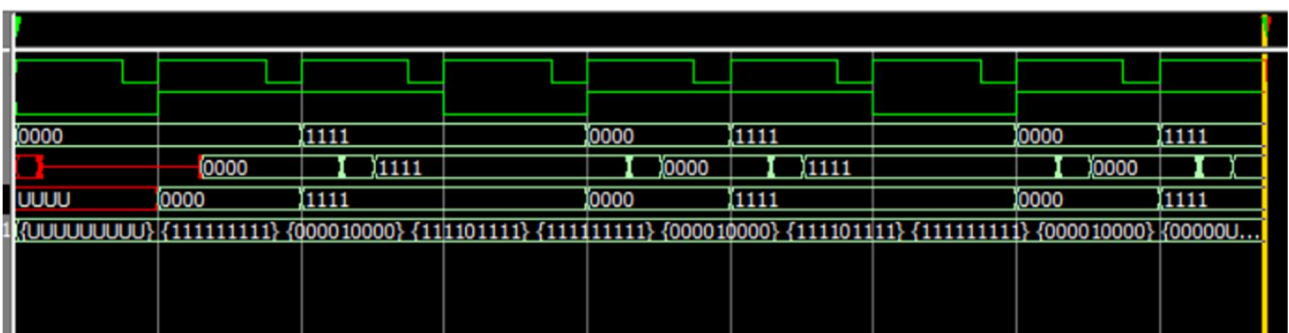

DIRETÓRIOS UTILIZADOS:

**flops (Resettable flip-flop síncrono):**



Código VHD: floprs → floprs.vhd

Código testbench: floprs → testbench → testbench\_floprs.vhd

Arquivo do testvector: floprs → simulation → modelsim → florsinc.tv

### **flopenr (Resettable flip-flop com enable):**

Código VHD: flopenr → flopenr.vhd

Código testbench: flopenr → testbench → testbench\_flopenr.vhd

Arquivo do testvector: flopenr → simulation → modelsim → flopenr.tv

### **sync (sincronizador):**

Código VHD: sync → sync.vhd

Código testbench: sync → testbench → testbench\_sync.vhd

Arquivo do testvector: sync → simulation → modelsim → example.tv

### **latch1 (latch):**

Código VHD: latch1 → latch1.vhd

Código testbench: latch1 → testbench → testbench\_latch1.vhd

Arquivo do testvector: latch1 → simulation → modelsim → latch.tv