

Relatório

Laboratório de Circuitos Lógicos.

Aluna: Rebeca de Macêdo Ferreira. **Matrícula:** 2016000524.

Na aula de laboratório do dia 16/03/2018 nós aprendemos a usar o software quartus II e ModelSim.

PROCEDIMENTO 1 – PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA BASE

Criamos uma pasta vazia para armazenar o projeto a ser feito e também um arquivo com extensão .vhd, o código base foi disponibilizado pelo professor e fizemos adaptações para expressão produto de somas simplificada que nos foi pedida na questão 1.b. do exercício 'Preparação de Laboratório 1'.

Segue imagem da expressão, sua tabela verdade e versão simplificada:

1) $y = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

2)

| A | B | C | y |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 $\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 $\rightarrow A\bar{B}\bar{C}$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 $\rightarrow A\bar{B}\bar{C}$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 |


Simplified expression: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

Segue imagem do código adaptado à expressão desejada:

```
1 library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3 entity Sillyfunction is
4   port(a, b, c: in STD_LOGIC;
5         y: out STD_LOGIC);
6 end;
7
8 architecture synth of Sillyfunction is begin
9   y <= (not a and not b and not c) or
10      (a and not b and not c) or
11      (a and not b and c);
12 end;
13
```


Então criamos o projeto no Quartus II, assim:

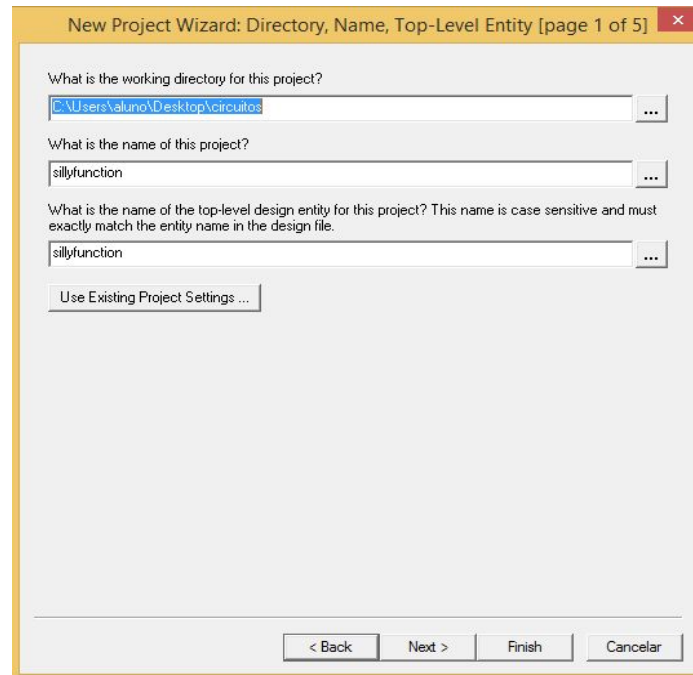- file -> new project wizard -> colocar pasta de armazenamento do projeto -> colocar nome do projeto.




- Adicionamos arquivo .vhd -> Seleccionamos FPGA presente na placa de família Cyclone II: EP2C5T144C6.

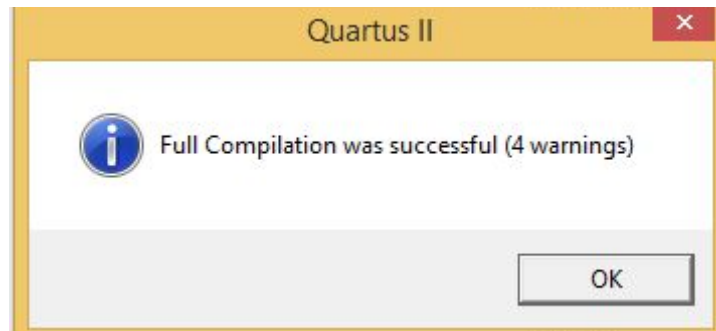O código foi compilado após correção de alguns erros



- Seleccionamos Tools -> Netlist Viewers -> RTL Viewer.

Resultado obtido:

 


Foi feito um arquivo de texto de extensão .tv com as informações da tabela verdade do circuito que fizemos

| Arquivo | Editar | Formatar | Exibir | Ajuda |
|---------|--------|----------|--------|-------|
| 000_1 | | | | |
| 001_0 | | | | |
| 010_0 | | | | |
| 011_0 | | | | |
| 100_1 | | | | |
| 101_1 | | | | |
| 110_0 | | | | |
| 111_0 | | | | |

Alteramos o arquivo .vhd para fazer testes de simulação no ModelSim, o código tinha erros em caracteres de comentários e consertamos isso.

De volta ao Quartus II adicionamos bancos de teste seguindo os seguintes passos:

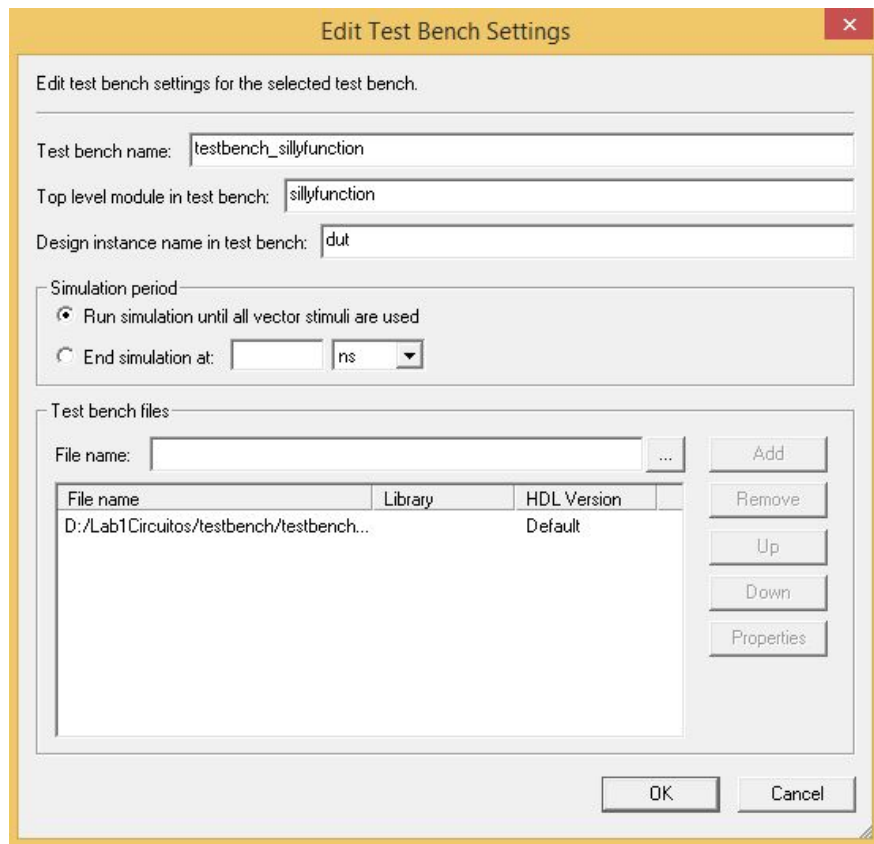- Seleccionamos no arquivo VHDL Settings → EDA Tools Settings → Simulation Configurar → nome do Test Bench como TestBench → Configurar módulo de alto nível no testbench como testbench_(nomedoprojeto) → Configurar nome da instância como dut → Adicionar arquivo .vhd do testbench.



Simulamos RTD level com ModelSim e obtivemos o seguinte resultado:

