

CIRCUITOS LÓGICOS

Relatório IV

Discente: Rebeca de Macêdo Ferreira. 2016000524


TRISTATE

Para as simulações desse projeto usamos o seguinte código em VHD que se encontra no livro Harris and Harris

```
1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity tristate is
4  port (a: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
5        en: in STD_LOGIC;
6        y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
7  end;
8
9  architecture synth of tristate is
10
11  begin
12  y <= "ZZZZ" when en = '0' else a;
13  end;
```


As variáveis de entrada são a (4 bits) e em (1 bit), a variável de saída é o y (4 bits)

 Compilamos o código no Quartus e após correção de alguns erros selecionamos Tools → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter a visualização do circuito de portas lógicas.



Feito isto fomos fazer as simulações RTL level e Gate level com o Model-Sim, para isso precisamos do test bench em VHD e de um arquivo .TV com as informações da tabela verdade pra esse projeto.

 Visto que não haviam erros no RTL level, fomos simular o Gate level em Tools → Run EDA Simulation Tool → Gate Level



como foi proposto na preparação de laboratório, o testbench desse projeto foi uma adaptação de um testbench já usado anteriormente, então como os clocks já estavam com o atraso ajustado não obtivemos erros, porém caso não tivessem ajustado seria necessário fazer as alterações para deixá-los corretos.

Visualização em lista da simulação:

ps		/testbench_tristate/a	
delta		/testbench_tristate/y	
		/testbench_tristate/en	
		/testbench_tristate/yexpected	
0	+0	UUUU	UUUU 0 UUUU
0	+2	0000	XXXX 0 ZZZZ
3821	+2	0000	XXZX 0 ZZZZ
3831	+2	0000	XZZX 0 ZZZZ
4102	+2	0000	ZZZZ 0 ZZZZ
15000	+2	1111	ZZZZ 0 ZZZZ
30000	+2	0000	ZZZZ 1 0000
34232	+1	0000	ZZ0Z 1 0000
34242	+1	0000	Z00Z 1 0000
34513	+1	0000	0001 1 0000
38289	+1	0000	0000 1 0000
45000	+2	1111	0000 1 1111
49285	+1	1111	0010 1 1111
49302	+1	1111	0110 1 1111
49609	+1	1111	1110 1 1111
53289	+1	1111	1111 1 1111

MUX 4 ESTRUTURAL

Para a simulação desse projeto usamos também um código em VHD para o multiplex de 4 entradas estrutural, encontrado no livro Harris and Harris, com as informações pertinentes. Para fazer esse Multiplex faz se necessário o uso do projeto de mux de 2 entradas, pois o usaremos como “função” para construir o mux de 4 entradas estrutural. Colocamos então o código VHD do mux de 2 entradas na pasta deste projeto.

```

1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity mux4_estrutural is
4  port (d0, d1,
5        d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
6        s: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7        y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
8  end;
9
10 architecture struct of mux4_estrutural is
11 component mux2
12 port (d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13       s: in STD_LOGIC;
14       y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
15 end component;
16 signal low, high: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
17
18 begin
19 lowmux: mux2 port map (d0, d1, s(0), low);
20 highmux: mux2 port map (d2, d3, s(0), high);
21 finalmux: mux2 port map (low, high, s(1), y);
22 end;

```

código VHD do mux 4 estrutural onde o mux2 faz papel de uma função


```

1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity mux2 is
4  port(d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
5       s: in STD_LOGIC;
6       Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
7  end;
8
9  architecture synth of mux2 is
10 begin
11   y <= d0 when s = '0' else d1;
12 end;


```

código VHD do mux2

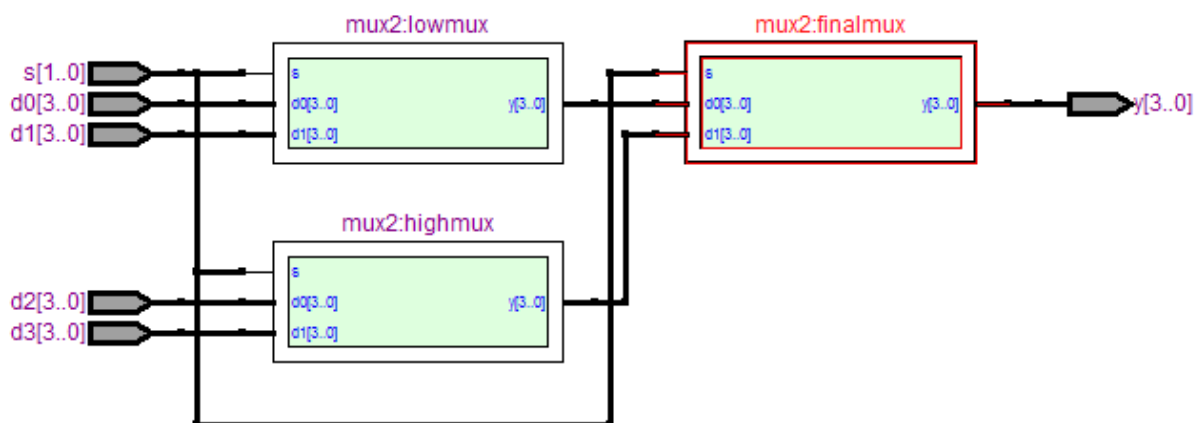Compilamos o arquivo no Quartus e selecionamos Tools → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito de portas lógicas do projeto



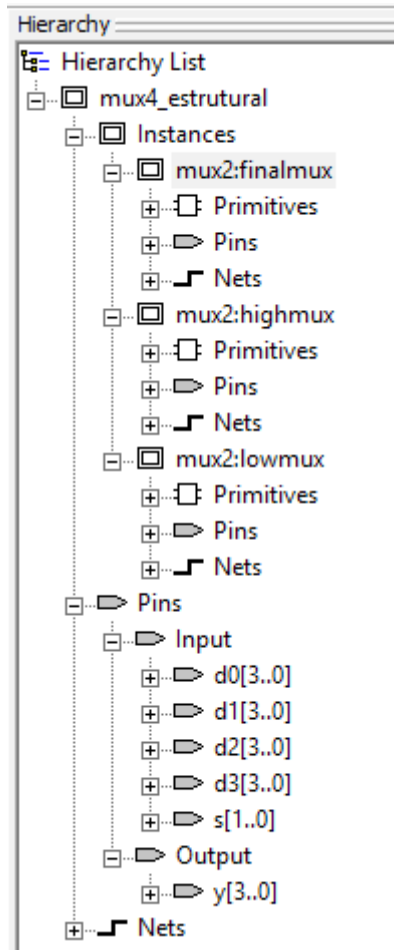Lista de hierarquia do mux de 4 entradas estrutural




Para fazer simulação com o ModelSim é preciso do testbench e do arquivo .tv com as informações da tabela verdade para este projeto


```

Transcript
# Loading work.testbench_mux4(sim)
# Loading work.mux4_estrutural(struct)
# Loading work.mux2(synth)
#
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# ** Failure: Just kidding --tests completed successfully.
# Time: 225 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line__76 File: C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux4_estrutural/testbench/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line__76 at C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux4_estrutural/testbench/testbench_mux4.vhd line 92

```

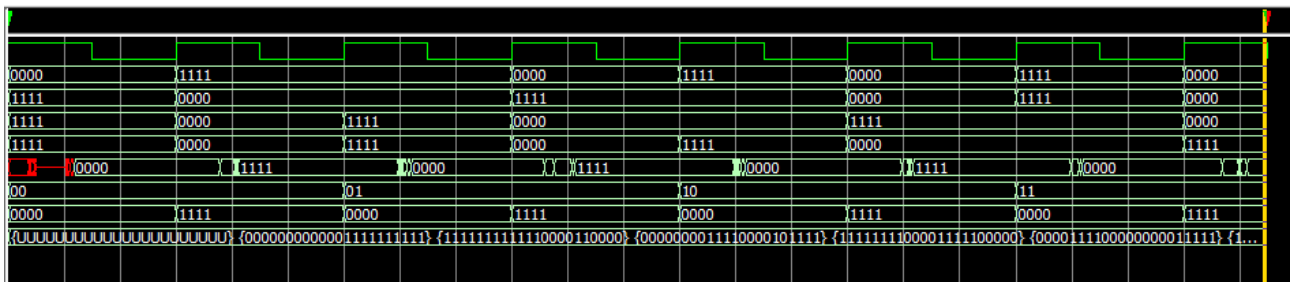Em seguida simulamos o Gate Level em Tools → Run EDA Simulation Tool → Gate Level



```

Transcript
# Loading instances from mux4_estrutural_vhd.sdo
# Loading timing data from mux4_estrutural_vhd.sdo
# ** Note: (vsim-3587) SDF Backannotation Successfully Completed.
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench_mux4 File: C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux4_estrutural/testbench/testbench_mux4.vhd
#
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# ** Failure: Just kidding --tests completed successfully.
# Time: 225 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line__76 File: C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux4_estrutural/testbench/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line__76 at C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux4_estrutural/testbench/testbench_mux4.vhd line 92

```

Como o clock já está com o atraso ajustado não obtivemos erros, caso não estivessem teríamos que ajustá-lo.

MUX DE 2 ENTRADAS ESTRUTURAL

Para esse projeto usamos o código VHD encontrado no livro Harris and Harris. Aqui usamos o Tristate como uma função do projeto, além de uma função 'inversor' (por questões de compatibilidade), portanto fez se necessário colocar o código VHD do tristate e do inversor no diretório deste projeto.

```

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity inversor is
    port (a: in STD_LOGIC;
          y: out STD_LOGIC);
end;

architecture synth of inversor is
begin
    y <= not a;
end;

```

Código VHD do inversor

```

mux2_estrutural.vhd x tristate.vhd x
1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity tristate is
4      port (a: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
5            en: in STD_LOGIC;
6            y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
7  end;
8
9  architecture synth of tristate is
10
11  begin
12      y <= "ZZZZ" when en = '0' else a;
13  end;

```

código VHD tristate


```

1  library IEEE;
2
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
5
6  entity mux2_estrutural is
7      port (d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
8            s: in STD_LOGIC;
9            y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
10 end;
11
12 architecture synth of mux2_estrutural is
13
14     component tristate
15     port (a: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
16           en: in STD_LOGIC;
17           y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
18     end component;
19
20     component inversor
21     port (a: in STD_LOGIC;
22           y: out STD_LOGIC);
23     end component;
24
25     signal notS: STD_LOGIC;
26
27     begin
28         sInversor: inversor port map(s, notS);
29         topTristate: tristate port map(d0, notS, y);
30         bottomTristate: tristate port map(d1, s, y);
31
32     end;


```

código VHD do mux 2 estrutural

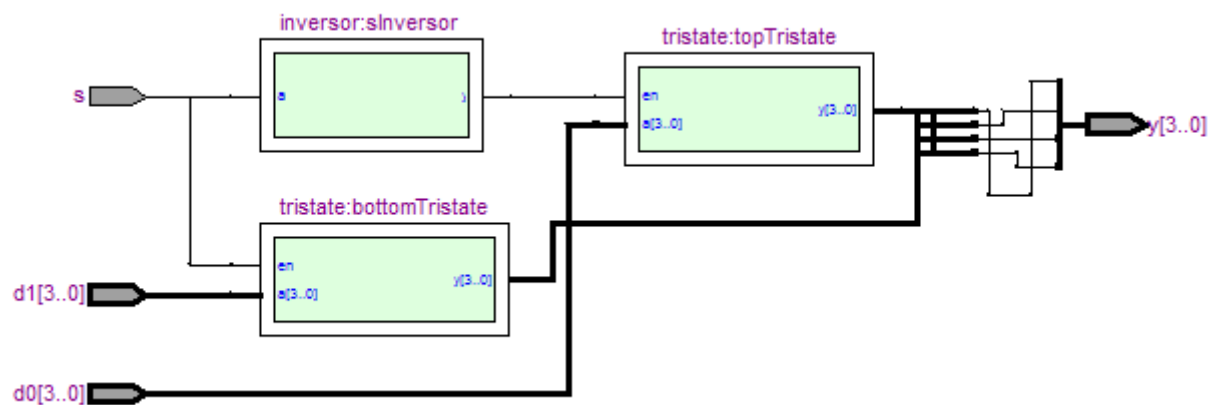
Compilamos os arquivos no Quartus e selecionamos Tools → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito de portas lógicas do projeto



 
Desse modo verifica-se que o Mux foi dividido em 3 partes, são elas 1 inversor e 2 tristates.



Inversor

 

Tristate

 

Tristate

Em seguida adicionamos ao projeto o código testbench em VHD e o arquivo .TV com informações da tabela verdade do projeto, novamente foi reutilizado um testbench anterior, já com os clocks ajustados.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
5  use STD.TEXTIO.ALL ;
6
7  entity testbench_mux2 is
8      -- no inputs or outputs
9  end;
10
11  architecture sim of testbench_mux2 is
12      component mux2_estrutural
13      port (d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
14            s: in STD_LOGIC;
15            y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
16      end component;
17
18      signal clk: STD_LOGIC;
19      signal d0, d1, y: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
20      signal s: STD_LOGIC;
21      signal yexpected: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
22      constant MEMSIZE: integer := 12; --4
23      type tarray is array (MEMSIZE downto 0) of
24          STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0);
25      signal testvectors: tarray;
26      shared variable vectornum, errors: integer;
27      begin
28          -- instantiate device under test
29          dut: mux2_estrutural port map (d0, d1, s, y);
30          -- generate clock
31      process begin
32          clk <= '1'; wait for 10 ns;
33          clk <= '0'; wait for 10 ns;

```

Testbench mux 2 estrutural

Para simular o RTL level selecionamos Tools → Run EDA Simulation Tool → RTL Level

0000			1111			0000			1111		
0000	1111		0000	1111		0000	1111		0000	1111	
0000			1111			0000	1111		0000	1111	
0000			1111			0000	1111		0000	1111	
{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{111111111111}	{1111000010000}	{000011111111}	...			

e para simular o Gate level selecionamos Tools → Run EDA Simulation Tool → Gate Level


0000			1111			0000			1111		
0000	1111		0000	1111		0000	1111		0000	1111	
0000			1111			0000	1111		0000	1111	
0000			1111			0000	1111		0000	1111	
{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{000000000000}	{111111111111}	{1111000010000}	{000011111111}	...			

Caso os clocks fossem alterados (desajustados), para 5ns, por exemplo, teríamos erros no Gate level...

```

1 process begin
2     clk <= '1'; wait for 5 ns;
3     clk <= '0'; wait for 10 ns;
4 end process;
5 -- at start of test, load vectors

```

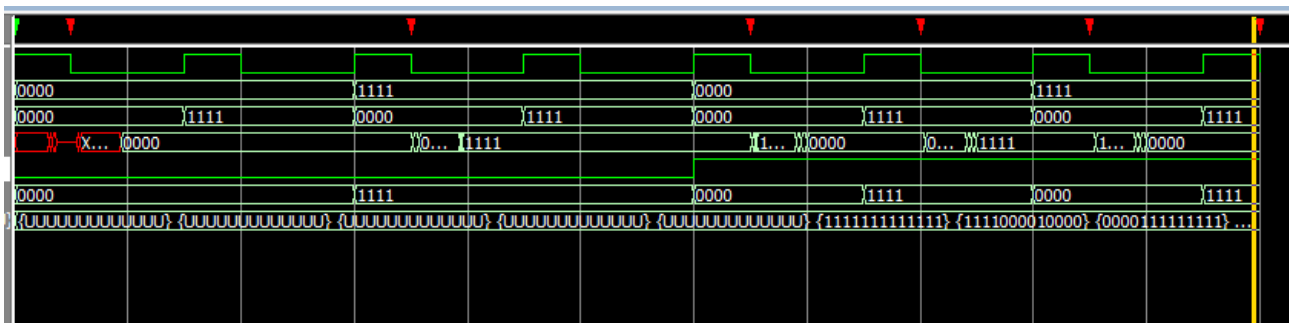

```

Transcript
# ** Error: Vetor deu erro n. Teste: 7. Esperado yesp = '1'Valor Obtido: y(0) = '0'
# Time: 110 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux2
# ** Error: Vetor deu erro n. Teste: 7. Esperado yesp = '1'Valor Obtido: y(1) = '0'
# Time: 110 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux2
# ** Error: Vetor deu erro n. Teste: 7. Esperado yesp = '1'Valor Obtido: y(2) = '0'
# Time: 110 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux2
# ** Error: Vetor deu erro n. Teste: 7. Esperado yesp = '1'Valor Obtido: y(3) = '0'
# Time: 110 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux2
# ** Failure: 8tests completed, errors = 24
# Time: 110 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux2/line__75 File: C:/Users/aluno/Desktop/circuit
# Break in Process line 75 at C:/Users/aluno/Desktop/circuitos/mux2_estrutural/mux2_estrutural/testben

```

Visualização em lista:

ps	delta	/testbench_mux2/d0	/testbench_mux2/d1	/testbench_mux2/y	/testbench_mux2/s	/testbench_mux2/yexpected
0	+0	UUUU	UUUU	UUUU	U	UUUU
0	+2	0000	0000	XXXX	0	0000
0	+4	0000	0000	UUUU	0	0000
3112	+1	0000	0000	UUXU	0	0000
3388	+1	0000	0000	UUXX	0	0000
3663	+1	0000	0000	XUXX	0	0000
3689	+1	0000	0000	XXXX	0	0000
5473	+1	0000	0000	XX0X	0	0000
5768	+1	0000	0000	XX00	0	0000
9412	+1	0000	0000	0X00	0	0000
9462	+1	0000	0000	0000	0	0000
20000	+2	0000	1111	0000	0	0000
40000	+2	1111	0000	0000	0	1111
45191	+1	1111	0000	0010	0	1111
45768	+1	1111	0000	0011	0	1111
49412	+1	1111	0000	1011	0	1111
49462	+1	1111	0000	1111	0	1111
60000	+2	1111	1111	1111	0	1111


MUX 4 ESTRUTURAL ALTERADO

Alteramos o Mux de 4 entradas estrutural, e ao invés de usarmos o mux de 2 entradas simples, usamos o mux de 2 entradas estrutural como uma função deste projeto, além disso utilizamos também o inversor, tristate e, claro, o próprio mux de 4 entradas estrutural. Logo, no diretório deste projeto foi inserido os códigos em VHD do inversor, tristate, mux 4 estrutural e mux 2 estrutural.

```
1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity mux4_estrutural2 is
4  port (d0, d1,
5        d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
6        s: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7        y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
8  end;
9
10 architecture struct of mux4_estrutural2 is
11 component mux2_estrutural
12 port (d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13       s: in STD_LOGIC;
14       y: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
15 end component;
16 signal low, high: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
17
18 begin
19 lowmux: mux2_estrutural port map (d0, d1, s(0), low);
20 highmux: mux2_estrutural port map (d2, d3, s(0), high);
21 finalmux: mux2_estrutural port map (low, high, s(1), y);
22 end;
```

Código VHD mux4 estrutural alterado

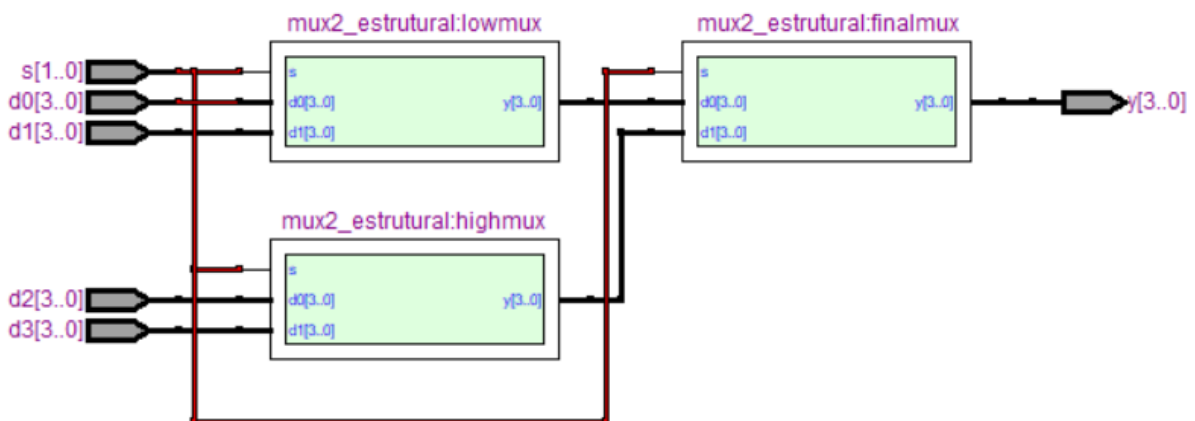Selecionamos Toos → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito em portas logicas.



Cada instancia “mux2_estrutural...” tem em si o inversor e seus dois tristates, como foi observado nas simulações do mux 2 estrutural...


```

Transcript
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench_mux4 File: D:/CIRCUITOS/mux4_estruturado2/testbench_mux4.vhd
#
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# ** Failure: Just kidding --9tests completed successfully.
# Time: 175 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line_72 File: D:/CIRCUITOS/mux4_estruturado2/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line 72 at D:/CIRCUITOS/mux4_estruturado2/testbench_mux4.vhd line 88

```

ARVORE DE DIRETÓRIOS

Tristate

Aquivo com **código VHD**: tristate → tristate.vhd.

Arquivo com **testbench VHD**: tristate → testbench → testbench_tristate.vhd.

Arquivo com **tabela verdade .TV**: tristate → simulation → modelsim → tristate.tv.

Mux 4 entradas estrutural

Aquivo com **código VHD** (mux2, mux4_estrutural): mux4_estrutural → mux2.vhd / mux4_estrutural.vhd.

Arquivo com **testbench VHD**: mux4_estrutural → testbench → testbench_mux4.

Arquivo com **tabela verdade .TV**: mux4_estrutural → simulation → modelsim → mux4.tv.

Mux 2 entradas estrutural

Aquivo com **código VHD** (inversor, mux2 estrut., tristate): mux2_estrutural → inversor.vhd / mux2_estrutural.vhd / tristate.vhd.

Arquivo com **testbench VHD**: mux2_estrutural → testbench → testbench_mux2.vhd.

Arquivo com **tabela verdade .TV**: mux2_estrutural → simulation → modelsim → mux2.tv.

Mux 4 entradas estrutural alterado

Aquivo com **código VHD** (inversor, mux2 estrut., tristate, mux4 estrut): mux4_estrutural2 → inversor.vhd / mux2_estrutural.vhd / mux4_estrutural.vhd / tristate.vhd.

Arquivo com **testbench VHD**: mux4_estrutural2 → testbench → testbench_mux4.

Arquivo com **tabela verdade .TV**: mux4_estrutural2 → simulation → modelsim → mux4.tv.