

# CIRCUITOS LÓGICOS

## Relatório V

Discente: Rebeca de Macêdo Ferreira. Matrícula: 2016000524.


### Flip-Flop

Esse é um projeto referente ao circuito flip-flop, iniciamos copiando o código vhd sugerido no livro Harris & Harris.

```
1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity flop is
4  port (ck: in STD_LOGIC;
5        d:  in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
6        q:  out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
7  end;
8
9  architecture synth of flop is
10 begin
11     process (ck) begin
12         if ck'event and ck = '1' then
13             q <= d;
14         end if;
15     end process;
16 end;
```

‘ck’ (clock flip-flop) e ‘d’ são as entradas do circuito, portanto ‘q’ é a saída que é determinada pelo ck.

 Depois de compilado no Quartus e corrigido pequenos erros, obtivemos como resultado do RTL viewer o seguinte:



Para fazer as simulações no Modelsim construímos um testbench e também a tabela verdade pra nosso caso.

```

7  entity testbench_flop is -- no inputs or outputs
8  end;
9  architecture sim of testbench_flop is
10 component flop
11 port(ck: in STD_LOGIC;
12      d:  in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13      q:  out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
14 end component;
15
16 signal cktest: STD_LOGIC;
17 signal ck: STD_LOGIC;
18 signal d, q: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
19 signal qexpected: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
20 constant MEMSIZE: integer := 6;
21 type tarray is array (MEMSIZE downto 0) of
22     STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
23 signal testvectors: tarray;
24 shared variable vectornum, errors: integer;
25 begin
26     -- instantiate device under test
27     dut: flop port map (ck, d, q);
28     -- generate clock
29     process begin
30         cktest <= '1'; wait for 10 ns;
31         cktest <= '0'; wait for 5 ns;
32     end process;

```


*Testbench do flop*

1	00000	UUUU
2	10000	0000
3	01111	0000
4	11111	1111
5	00000	1111
6	10000	0000

*Tabela verdade do flop*

Na tabela os primeiros números de cada linha corresponde ao valor do clock. Em flip-flops com clock, tendo o clock nível lógico '1' o valor de 'd'(entrada) é copiado para 'q'(saída); caso o clock tenha nível lógico '0' o valor de 'd'(entrada) não é copiado pra 'q'(saída), portanto, caso seja a primeira linha de teste o valor da saída será indeterminado.

Simulamos o RTL level:

 

*simulação RTL level*


```

Transcript
# Time: 10 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_flop
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 10 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_flop
# ** Failure: Just kidding --4tests completed successfully.
# Time: 55 ns Iteration: 1 Process: /testbench_flop/line__76 File: D:/CIRCUITOS/flop/testbench/testbench_flop.vhd
# Break in Process line__76 at D:/CIRCUITOS/flop/testbench/testbench_flop.vhd line 93

```

Transcript RTL level

Simulamos o Gate level:

 

Simulação Gate level

Há uma seta vermelha indicando um “erro”, isso se dá pelo fato de no testbench não ter especificado interpretações pra saídas indeterminadas, sendo assim, a seta indica apenas um alerta pra tal situação.

### Resettable flip-flop assíncrono

Nesse projeto simulamos um resttable flip-flop assíncrono, ele se difere do flip-flop anterior por possuir uma entrada Reset que pode alterar as saídas. São assíncronos pois fazem o reset independentemente do estado do clock.


O código VHD a seguir foi copiado do livro Harris&Harris e diz respeito ao circuito resettable flip-flop assincrono.

```

1  library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3  entity flopra is
4  port(ck: in STD_LOGIC;
5       reset: in STD_LOGIC;
6       d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
7       q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8  end;
9
10 architecture asynchronous of flopra is
11 begin
12     process(ck, reset) begin
13         if reset = '1' then
14             q <= "0000";
15         elsif ck' event and ck = '1' then
16             q <= d;
17         end if;
18     end process;
19 end;

```

 Após compilar o código no Quartus obtivemos o RTL viewer:



Então pra fazer simulações com o Modelsim precisamos criar o testbench e fazer um arquivo .tv com as informações da tabela verdade pra o circuito.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
5  use STD.TEXTIO.ALL ;
6
7  entity testbench_floptra is -- no inputs or outputs
8  end;
9  architecture sim of testbench_floptra is
10     component floptra
11     port(ck, reset: in STD_LOGIC;
12          d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
13          q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
14     end component;
15
16     signal clk: STD_LOGIC;
17     signal ck: STD_LOGIC;
18     signal reset: STD_LOGIC;
19     signal d, q: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
20     signal qexpected: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
21     constant MEMSIZE: integer := 15;
22     type tarray is array (MEMSIZE downto 0) of
23     STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
24     signal testvectors: tarray;
25     shared variable vectornum, errors: integer;
26     begin
27     -- instantiate device under test
28     dut: floptra port map (ck, reset, d, q);
29     -- generate clock
30     process begin
31         clk <= '1'; wait for 15 ns;
32         clk <= '0'; wait for 5 ns;
33     end process;

```

*testbench do resettable flip-flop assíncrono*

Vemos aqui que temos como entradas o reset e clock (1bit cada) e o 'd' (4 bits) e como saída temos o 'q' (4bits).

```

43 i := 0;
44 FILE_OPEN (tv, "./flop.ra.tv", READ_MODE);
45 while not endfile(tv) loop
46     readline (tv, L);
47     for j in 9 downto 0 loop
48         read (L, ch);
49         if (ch = '_') then read (L, ch);
50         end if;
51         if (ch = 'U') then
52             testvectors (i) (j) <= 'U';
53         end if;
54         if (ch = '0') then
55             testvectors (i) (j) <= '0';
56         end if;
57         if (ch = '1') then
58             testvectors (i) (j) <= '1';
59         end if;
60     end loop;
61     i := i + 1;
62 end loop;
63 vectornum := 0; errors := 0;
64 -- reset <= '1'; wait for 27 ns; reset <= '0';
65 wait;
66 end process;

```


*testbench do resettable flip flop assíncrono*

1	000000_0000
2	000010_0000
3	111111_0000
4	111100_0000
5	111110_1111
6	111111_0000
7	000000_0000
8	000010_0000
9	111111_0000
10	111100_0000
11	111110_1111
12	000010_1111
13	000000_1111
14	000010_0000
15	111110_0000

*tabela verdade flop.ra*


Na tabela verdade acima vemos que a saída 'q' do flip-flop resetável é alterada pra 0 (zero), ignorando a entrada 'd', caso o reset tenha nível lógico '1' (true); caso o reset tenha nível lógico 0 (zero) o circuito se comporta com o flip-flop descrito anterior a este. Como se trata de um circuito assíncrono, o clock não tem influência no reset.

Simulamos o RTL level

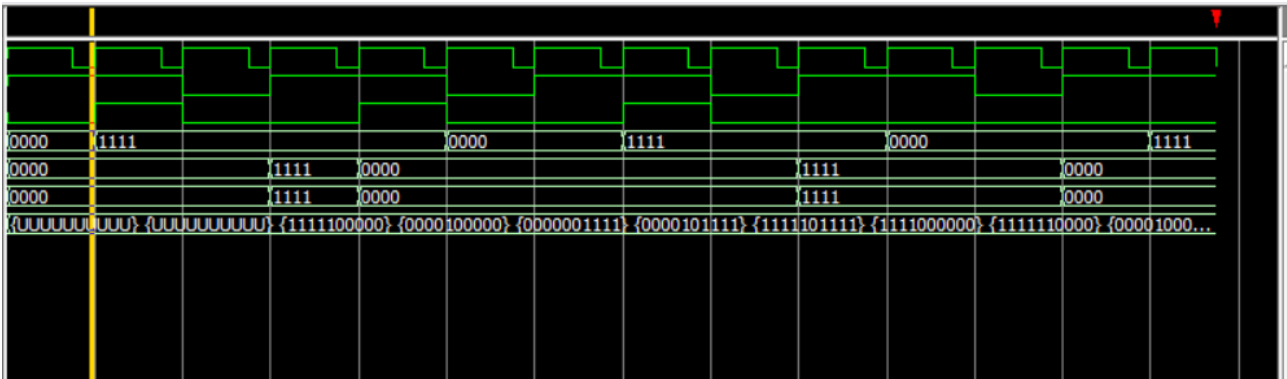

ondas da simulação RTL level

Simulamos o Gate level

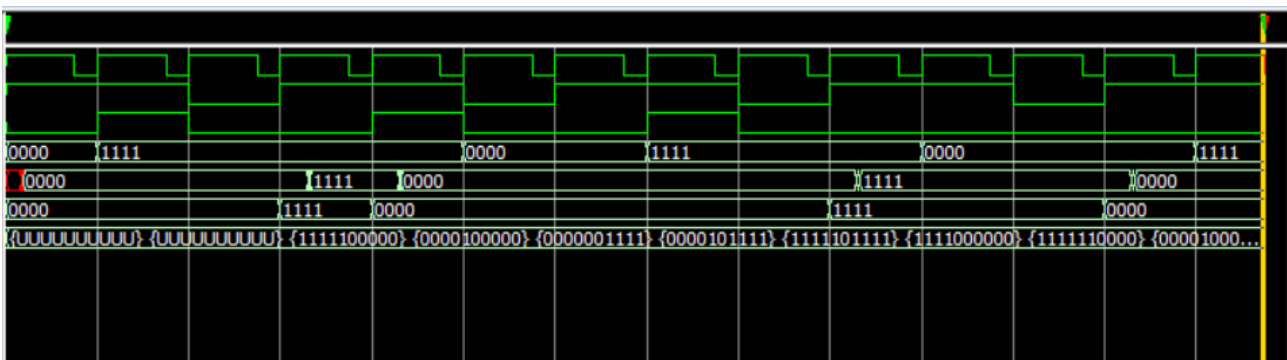

ondas da simulação Gate level

## Arvore de diretórios

### **FLOP:**

Código em VHDL do projeto: *flop/ flop.vhd*

Código em VHD do testbench: *flop/ testbench/ testbench\_flop.vhd*

Tabela verdade do projeto: *flop/ simulation/ Modelsim/ flop.tv*

### **FLOPR(assíncrono):**

Código em VHDL do projeto: *flopra/ flopra.vhd*

Código em VHD do testbench: *flopra/ testbench/ testbench\_flopra.vhd*

Tabela verdade do projeto: *flopra/ simulation/ Modelsim/ flopra.tv*