

RELATÓRIO III

Discente: Rebeca de Macêdo Ferreira. 2016000524


MUX 2 ENTRADAS:

Levamos pra aula um arquivo .vhd com o código referente a um mux de duas portas encontrado no livro Harris e Harris

```
1 library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
2
3 entity mux2 is
4     port(d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
5         s: in STD_LOGIC;
6         y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
7 end;
8
9 architecture synth of mux2 is
10 begin
11 y <= d0 when s='0' else d1;
12 end;
```

onde d0 e d1 são entradas (4 bits), s entrada de decisão e y saída. Quando 's' = 0, y = d1; quando s = 1, y = d0.

 
Compilamos o código no quartus e selecionamos Tools → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito




Fizemos a tabela verdade num arquivo .tv do nosso mux:

00000000	_	0000
00001110	_	0000
11110000	_	1111
11111110	_	1111
00000001	_	0000
00001111	_	1111
11110001	_	0000
11111111	_	1111
10101000	_	1010
10101001	_	1000

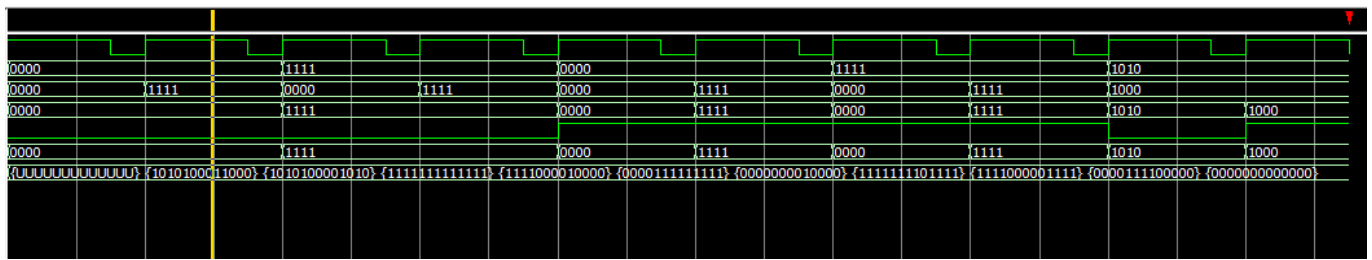E adaptamos o testbench para nosso mux e simulamos o RTL level em Tools → Run EDA Simulation Tool → RTL Level, tivemos como resultado o seguinte:



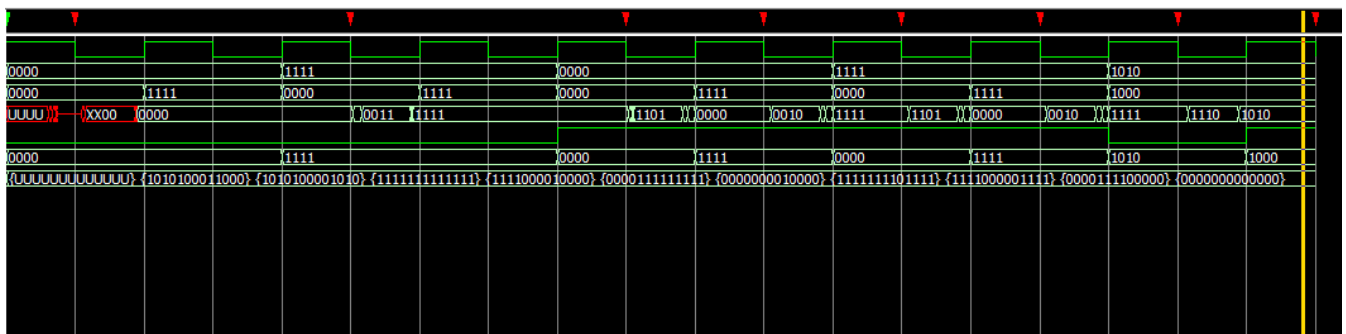Com isso fomos simular o Gate level, que considera os atrasos das portas do circuito, em Tools
 → Run EDA Simulation Tool → Gate Level, obtivemos o seguinte:



Percebemos os erros, e análogo aos exemplos anteriores, alteramos no testbench os atrasos do clock em 1, de 5 ns para 15 ns, afim de corrigir os erros.


```

27 process begin
28     clk <= '1'; wait for 5 ns;
29     clk <= '0'; wait for 5 ns;
30 end process;
  
```

```

27 process begin
28     clk <= '1'; wait for 15 ns;
29     clk <= '0'; wait for 5 ns;
30 end process;
  
```

 Com isso, ao simularmos novamente o Gate level, conseguimos eliminar os erros



Visualização em lista do mux de 2 entradas:

ps		/testbench_mux/s	/testbench_mux/yexpected
delta		/testbench_mux/clk	
		/testbench_mux/d0	
		/testbench_mux/d1	
		/testbench_mux/y	
0	+0	U U 0000 0000	0000 0000
0	+1	U 1 0000 0000	0000 0000
0	+2	0 1 0000 1111	0000 0000
0	+3	0 1 0000 1111	0000 0000
5000	+1	0 0 0000 1111	0000 0000
10000	+1	0 1 0000 1111	0000 0000
10000	+2	0 1 1111 0000	0000 1111
10000	+3	0 1 1111 0000	1111 1111
15000	+1	0 0 1111 0000	1111 1111
20000	+1	0 1 1111 0000	1111 1111
20000	+2	1 1 1111 0000	1111 0000
20000	+3	1 1 1111 0000	0000 0000
25000	+1	1 0 1111 0000	0000 0000
30000	+1	1 1 1111 0000	0000 0000
30000	+2	1 1 0000 1111	0000 1111
30000	+3	1 1 0000 1111	1111 1111
35000	+1	1 0 0000 1111	1111 1111

MUX DE 4 ENTRADAS

Vamos agora fazer a descrição do multiplex de 4 entradas de forma análoga ao anterior. O código em vhd utilizado é do livro Harris e Harris.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity mux4 is
5  port(d0, d1, d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
6       s: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
7       y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8  end;
9
10 architecture synth1 of mux4 is
11 begin
12 y <= d0 when s = "00" else
13     d1 when s = "01" else
14     d2 when s = "10" else
15     d3;
16 end;

```

Nesse mux as entradas são d0, d1, d2, d3 (todos 4 bits), a entrada decisão é o s (2 bits), y é a saída (4 bits).

Compilamos o código no quartus e selecionamos Toos → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito:

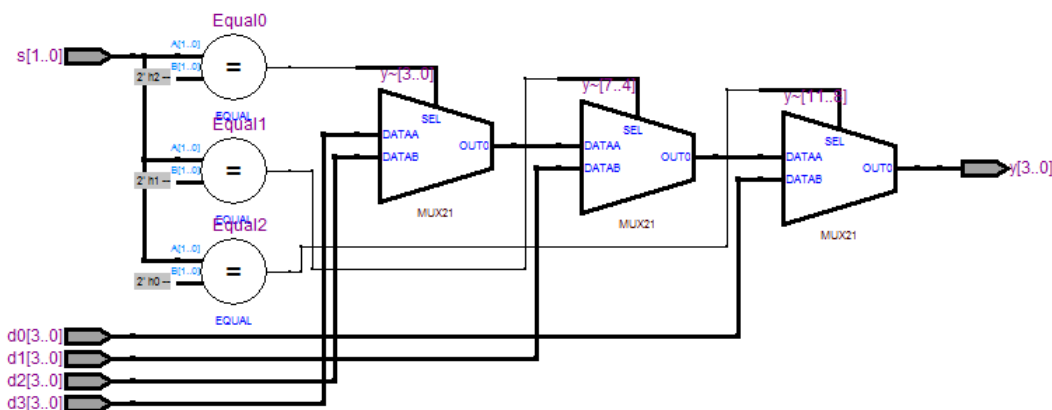


Tabela verdade feita pro mux de 4 entradas


```
000011111111111100_0000
111100000000000000_1111
111100001111111101_0000
000011110000000001_1111
111111110000111110_0000
000000001111000010_1111
111111111111000011_0000
000000000000111111_1111
```

Pegamos um testbench já feita em aulas anteriores e adaptamos pro nosso mux, e como sempre adicionamos ele no Quartus para fazermos as simulações

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
5 use STD.TEXTIO.ALL ;
6
7 entity testbench_mux4 is -- no inputs or outputs
8 end;
9 architecture sim of testbench_mux4 is
10     component mux4
11         port (d0, d1, d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
12               s: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
13               y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
14     end component;
15
16     signal clk: STD_LOGIC;
17     signal d0, d1, d2, d3, y: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
18     signal s: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
19     signal yexpected: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
20     constant MEMSIZE: integer := 8;
21     type tarray is array (MEMSIZE downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0);
22     signal testvectors: tarray;
23     shared variable vectornum, errors: integer;
24     begin
25         -- instantiate device under test
26         dut: mux4 port map (d0, d1, d2, d3, s, y);
27         -- generate clock
```

Apenas um pedaço do testbench

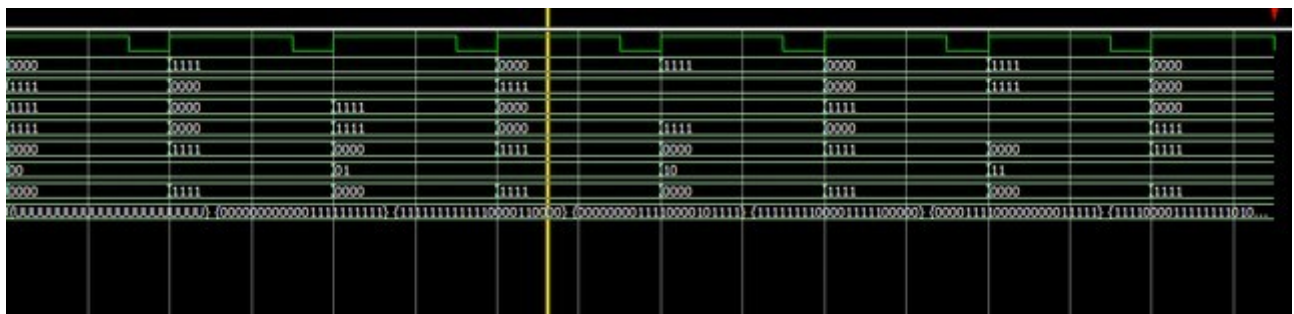
Simulamos então o RTL level em Tools → Run EDA Simulation Tool → RTL Level, tivemos um resultado sem nenhum erro:



```
# ** Failure: Just kidding --8tests completed successfully.
# Time: 155 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line_72 File: D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line_72 at D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd line 88
```

Então fomos simular o Gate level, já esperamos que tenha alguns erros por causa de atrasos nas portas...

 Tools → Run EDA Simulation Tool → Gate Level



```
Transcript
# Time: 75 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux4
# ** Error: Vetor deu erro n. Teste: 7. Esperado yesp ='1' Valor Obtido: y(3) ='0'
# Time: 75 ns Iteration: 1 Instance: /testbench_mux4
# ** Failure: 8 tests completed, errors = 32
# Time: 75 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line_72 File: D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line_72 at D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd line 93
```


Mudamos os clocks em 1 no testbench que inicialmente estava com 5ns, depois mudamos pra 10 e depois pra 15...

```
28 process begin
29     clk <= '1'; wait for 5
30     clk <= '0'; wait for 5
31 end process;
```

```
28 process begin
29     clk <= '1'; wait for 10 ns;
30     clk <= '0'; wait for 5 ns;
31 end process;
```

```
28 process begin
29     clk <= '1'; wait for 15 ns;
30     clk <= '0'; wait for 5 ns;
31 end process;
```

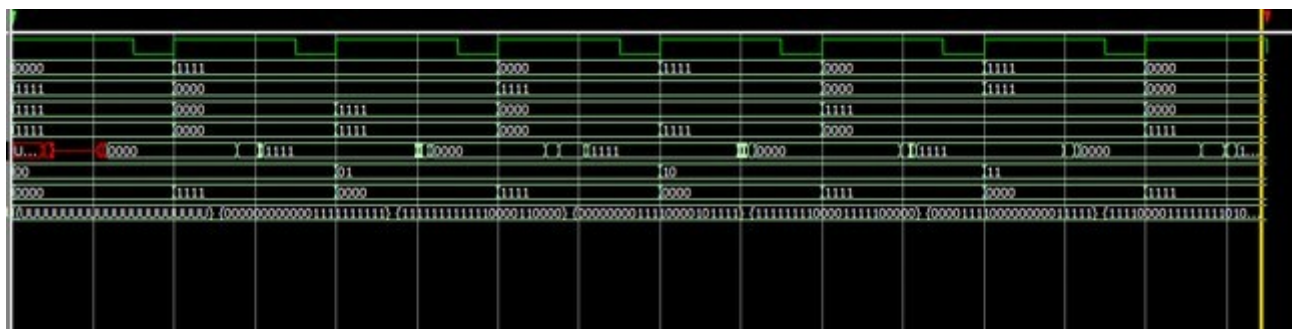Só com o clock em 1 com 15ns o Gate level ficou sem erros na simulação



```
Transcript
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# ** Failure: Just kidding --8 tests completed successfully.
# Time: 155 ns Iteration: 1 Process: /testbench_mux4/line_72 File: D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd
# Break in Process line_72 at D:/CIRCUITOS/mux4/testbench/testbench_mux4.vhd line 88
```

Visualização em lista do mux de 4 entradas:

ps		/testbench_mux4/d0 /testbench_mux4/y						
delta		/testbench_mux4/d1 /testbench_mux4/yexpected						
		/testbench_mux4/d2						
		/testbench_mux4/d3						
		/testbench_mux4/s						
0	+0	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UU	UUUU
0	+2	0000	1111	1111	1111	XXXX	00	0000
0	+4	0000	1111	1111	1111	UUUU	00	0000
3683	+1	0000	1111	1111	1111	UXUU	00	0000
3926	+1	0000	1111	1111	1111	UXUX	00	0000
4836	+1	0000	1111	1111	1111	XXUX	00	0000
5077	+1	0000	1111	1111	1111	XXXX	00	0000
10461	+1	0000	1111	1111	1111	X0XX	00	0000
10709	+1	0000	1111	1111	1111	X0X0	00	0000
11195	+1	0000	1111	1111	1111	00X0	00	0000
11718	+1	0000	1111	1111	1111	0000	00	0000
20000	+2	1111	0000	0000	0000	0000	00	1111
27829	+1	1111	0000	0000	0000	0010	00	1111
30463	+1	1111	0000	0000	0000	0110	00	1111
30709	+1	1111	0000	0000	0000	0111	00	1111
30919	+1	1111	0000	0000	0000	1111	00	1111
40000	+2	1111	0000	1111	1111	1111	01	0000
49877	+1	1111	0000	1111	1111	1110	01	0000
50009	+1	1111	0000	1111	1111	1111	01	0000
50301	+1	1111	0000	1111	1111	1011	01	0000
50549	+1	1111	0000	1111	1111	1010	01	0000
51347	+1	1111	0000	1111	1111	0010	01	0000
51870	+1	1111	0000	1111	1111	0000	01	0000
60000	+2	0000	1111	0000	0000	0000	01	1111
65830	+1	0000	1111	0000	0000	0100	01	1111
67557	+1	0000	1111	0000	0000	0110	01	1111
70672	+1	0000	1111	0000	0000	0111	01	1111
71195	+1	0000	1111	0000	0000	1111	01	1111
80000	+2	1111	1111	0000	1111	1111	10	0000
89689	+1	1111	1111	0000	1111	1011	10	0000
89877	+1	1111	1111	0000	1111	1010	10	0000
90301	+1	1111	1111	0000	1111	1110	10	0000
90461	+1	1111	1111	0000	1111	1010	10	0000
90808	+1	1111	1111	0000	1111	0010	10	0000
91718	+1	1111	1111	0000	1111	0000	10	0000
100000	+2	0000	0000	1111	0000	0000	10	1111

Figura 1: Apenas uma parte da lista do mux de 4 entradas

FULL ADDER

Para a descrição de um full adder, ou somador completo, usamos um código vdh também do livro Harris e Harris

 

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity fulladder is
5  port(a, b, cin: in STD_LOGIC;
6       s, cout: out STD_LOGIC);
7  end;
8
9  architecture synth of fulladder is
10 signal p, g: STD_LOGIC;
11 begin
12     p <= a xor b;
13     g <= a and b;
14     s <= p xor cin;
15     cout <= g or (p and cin);
16 end;
17

```

Nesse código do full adder a, b e cin são as entrada, s é a variável que recebe a operação entre a e b, cout é o “vai um” resultante desta soma.

Selecionamos Toos → Netlist Viewers → RTL Viewer para obter o circuito de portas logicas



Fizemos a tabela verdade e salvamos como .tv :

```

000_00
001_10
010_10
011_01
100_10
101_01
110_01
111_11

```

Adaptamos o testbench o mux de 4 entradas para o nosso full adder


```

62 -- apply test vectors on rising edge of clk
63 process (clk) begin
64     if (clk'event and clk='1') then
65         a <= testvectors (vectornum) (4);
66         b <= testvectors (vectornum) (3);
67         cin <= testvectors (vectornum) (2);
68         sexpected <= testvectors (vectornum) (1);
69         coutexpected <= testvectors (vectornum) (0);
70     end if;
71 end process;
72 -- check results on falling edge of clk
73 process (clk) begin
74     if (clk'event and clk = '0') then
75
76         assert s = sexpected
77             report "Vetor deu erro n. Teste: " & integer'image(vectornum) & ". Esperado sesp =" & STD_LOGIC'image(sexpected) & "Valor Obtido: s=" & STD_LOGIC'image(s);
78
79         if (s /= sexpected) then
80             errors := errors + 1;
81         end if;
82
83         assert cout = coutexpected
84             report "Vetor deu erro n. Teste: " & integer'image(vectornum) & ". Esperado coutesp =" & STD_LOGIC'image(coutexpected) & "Valor Obtido: cout=" & STD_LOGIC'image(cout);
85
86         if (cout /= coutexpected) then
87             errors := errors + 1;
88         end if;
89     end if;
90 end process;

```


Parte do testbench alterada pra o full adder

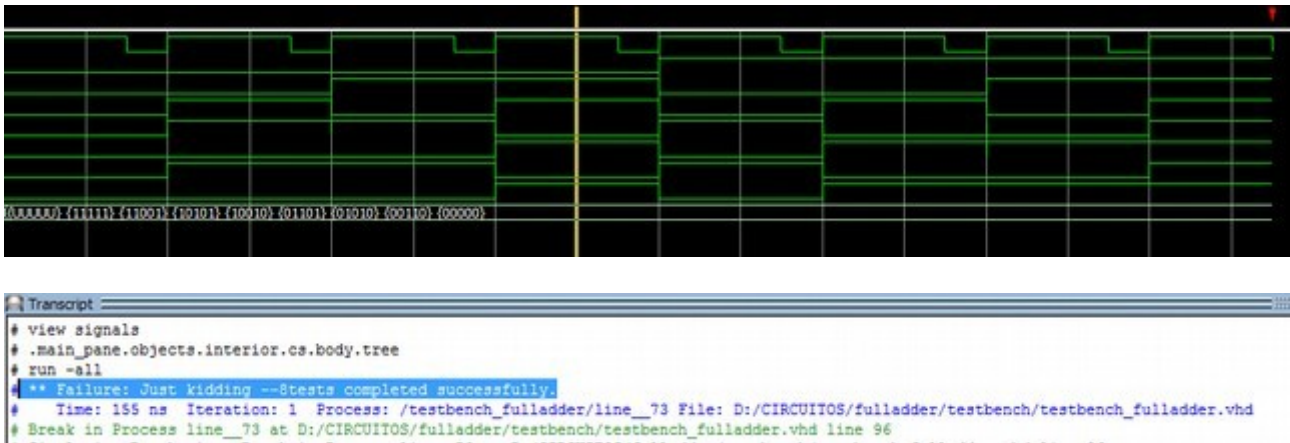Simulamos o RTL level em RTL level em Tools → Run EDA Simulation Tool → RTL Level



Para a simulação de Gate level, esperamos alguns erros devido aos clocks considerados...

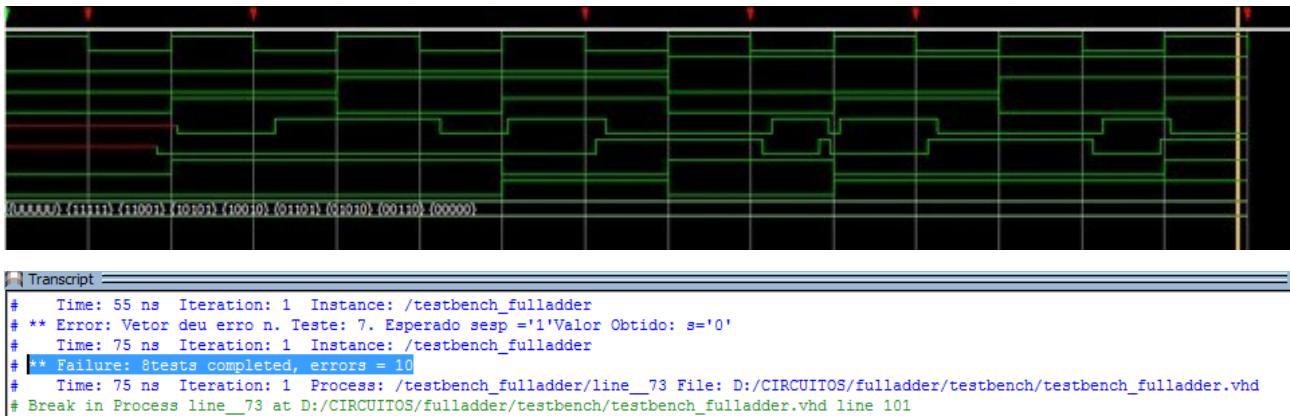Tools → Run EDA Simulation Tool → Gate Level




Melhoramos o clock em 1 no testbench, de 5ns para 15ns, visto que já tivemos esse problema em questões anteriores...

```
28 process begin
29     clk <= '1'; wait for 5 ns;
30     clk <= '0'; wait for 5 ns;
31 end process;

28 process begin
29     clk <= '1'; wait for 15 ns;
30     clk <= '0'; wait for 5 ns;
31 end process;
```

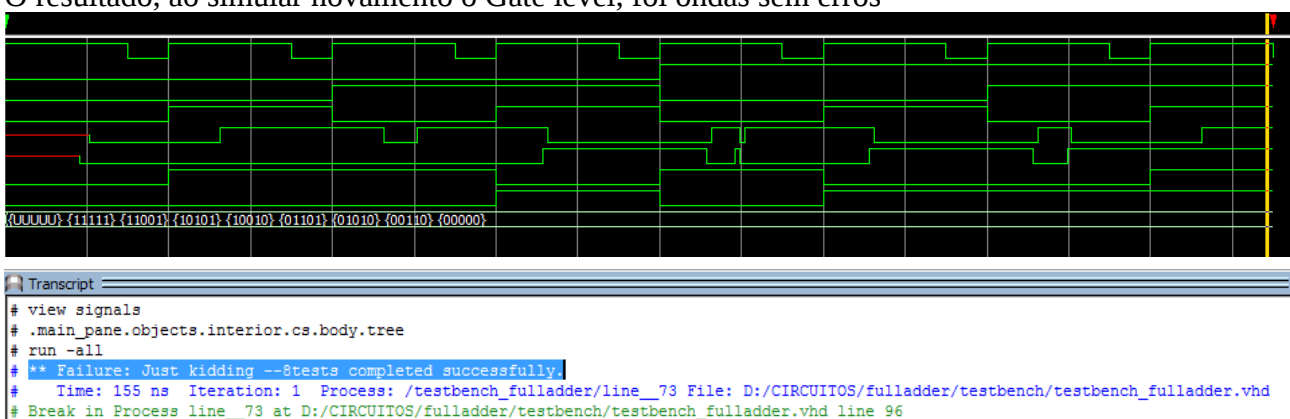O resultado, ao simular novamente o Gate level, foi ondas sem erros



Visualização em lista do full adder:

List - Default											
ps	delta	/testbench_fulladder/a /testbench_fulladder/sexpected									
		/testbench_fulladder/b /testbench_fulladder/coutexpected									
		/testbench_fulladder/cin									
		/testbench_fulladder/s									
		/testbench_fulladder/cout									
0	+0	U	U	U	U	U			U	U	
0	+2	0	0	0	X	X			0	0	
0	+4	0	0	0	U	U			0	0	
3102	+1	0	0	0	U	X			0	0	
3691	+1	0	0	0	X	X			0	0	
9156	+1	0	0	0	X	0			0	0	
10368	+1	0	0	0	0	0			0	0	
20000	+2	0	0	1	0	0			1	0	
26278	+1	0	0	1	1	0			1	0	
40000	+2	0	1	0	1	0			1	0	
46278	+1	0	1	0	0	0			1	0	
50368	+1	0	1	0	1	0			1	0	
60000	+2	0	1	1	1	0			0	1	
65687	+1	0	1	1	1	1			0	1	
66278	+1	0	1	1	0	1			0	1	
80000	+2	1	0	0	0	1			1	0	
85687	+1	1	0	0	0	0			1	0	
86278	+1	1	0	0	1	0			1	0	
89156	+1	1	0	0	1	1			1	0	
89746	+1	1	0	0	0	1			1	0	
89780	+1	1	0	0	0	0			1	0	
90368	+1	1	0	0	1	0			1	0	
100000	+2	1	0	1	1	0			0	1	
105687	+1	1	0	1	1	1			0	1	
106278	+1	1	0	1	0	1			0	1	
120000	+2	1	1	0	0	1			0	1	
125687	+1	1	1	0	0	0			0	1	
126278	+1	1	1	0	1	0			0	1	
129780	+1	1	1	0	1	1			0	1	
130368	+1	1	1	0	0	1			0	1	
140000	+2	1	1	1	0	1			1	1	
146278	+1	1	1	1	1	1			1	1	

DIRETÓRIOS UTILIZADOS

Mux de 2 entradas:

O arquivo com **codigo .vhd** está em: *mux2* → *mux2* → *mux2.vhd*.

O arquivo **testbench.vhd** está em: *mux2* → *testbench* → *testbench_mux2.vhd*.

O arquivo com a **tabela verdade .tv** está em: *mux2* → *simulation* → *modelsim* → *questao3.tv*.

Mux de 4 entradas:

O arquivo com **codigo .vhd** está em: *mux4* → *mux4* → *mux4.vhd*.

O arquivo **testbench.vhd** está em: *mux4* → *testbench* → *testbench_mux4.vhd*.

O arquivo com a **tabela verdade .tv** está em: *mux4* → *simulation* → *modelsim* → *mux4.tv*.

Full adder (somador completo):

O arquivo com **codigo .vhd** está em: fulladder → fulladder → fulladder.vhd.

O arquivo **testbench.vhd** está em: fulladder → testbench → testbench_fulladder.vhd.

O arquivo com a **tabela verdade .tv** está em: fulladder → *simulation* → *modelsim* → *fulladder.tv*.